

5. Опис секвенцијалних мрежа у VHDL-у


Задатак 9.3.5

Написати VHDL модел понашања за 4-битни серијски бит детектор секвенце сличан оном описаном у примеру 9.11. Користити опис ентитета који је дат на слици 9.3. Користити приступ са 3-процеса за опис коначног аутомата. Улаз за детектор секвенце је означен са Din, а излаз са Found. Детектор ће поставити Found на 1, савки пут када се на улазу појави 4-битна секвенца “0101”. За све друге улазне секвенце излаз има вредност 0. Стања се моделују са корисничко дефинисаним набројивим типом.

```
Seq_Det_behavioral.vhd
entity Seq_Det_behavioral is
  port (Clock, Reset : in std_logic;
        DIN          : in std_logic;
        FOUND        : out std_logic);
end entity;
```

Слика. 9.3 Ентитет детектора секвенце

Решење задатка 9.3.5

 

```
Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Seq_Det_behavioral is
  port (Clock, Reset : in std_logic;
        DIN          : in std_logic;
        FOUND        : out std_logic);
end entity;

architecture Seq_Det_behavioral_arch of Seq_Det_behavioral is
  type State_Type is (Start, D0_0, D0_1, D1_0, D1_1, D2_0, D2_1);
  signal current_state, next_state : State_Type;
begin

  STATE_MEMORY : process (Clock, Reset)
  begin
    if (Reset='0') then
      current_state <= Start;
    elsif (Clock'event and Clock='1') then
      current_state <= next_state;
    end if;
  end process;

  -- State transition logic would go here
end architecture;
```

```

NEXT_STATE_LOGIC : process (current_state, DIN)
begin
    case (current_state) is
        when Start => if (DIN = '1') then
            next_state <= D0_1;
        else
            next_state <= D0_0;
        end if;
        when D0_0 => if (DIN = '1') then
            next_state <= D1_1;
        else
            next_state <= D1_0;
        end if;
        when D1_1 => if (DIN = '1') then
            next_state <= D2_1;
        else
            next_state <= D2_0;
        end if;
        when D0_1 => next_state <= D1_0;
        when D1_0 => next_state <= D2_1;
        when D2_0 => next_state <= Start;
        when D2_1 => next_state <= Start;
        others      => next_state <= Start;
    end case;
end process;

OUTPUT_LOGIC : process (current_state, DIN)
begin
    case (current_state) is
        when D2_0 => if (DIN = '1') then
            FOUND <= '1';
        else
            FOUND <= '0';
        end if;
        when others => FOUND <= '0';
    end case;
end process;

end architecture;

```

Задатак 9.3.6

Написати VHDL модел понашања за контролер за 20-центни аутомат за слаткише сличан оном описаном у примеру 9.4. Користити опис ентитета који је дат на слици 9.4. Користити приступ са 3-процеса за опис коначног аутомата. Улаз у контролер су кованице од 5 и 10 центи, а слаткиш се издаје сваки пут када корисник унесе 20 центи. Аутомат има два улаза Nin и Din. Nin се поставља на 1 када корисник убаци кованицу од 5 центи, док се улаз Din поставља на 1 када је убачено 10 центи. Аутомат има 2 излаза: Dispense и Change. Dispense се поставља на 1 сваки пут када корисник убаци укупно најмање 20 центи, док се Change поставља на 1 ако је убачено више од 20 центи и потребно је да се врати кусур од 5 центи. Стања се моделују са корисничко дефинисаним набројивим типом.


```

Vending_behavioral.vhd
entity Vending_behavioral is
    port (Clock, Reset      : in  std_logic;
          Nin, Din          : in  std_logic;
          Dispense, Change  : out std_logic);
end entity;

```

Слика. 9.4 Ентитет за аутомат за слаткише

Решение задатка 9.3.6

 

```

Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Vending_behavioral is
    port (Clock, Reset      : in std_logic;
          Nin, Din          : in std_logic;
          Dispense, Change : out std_logic);
end entity;

architecture Seq_Det_behavioral_arch of Seq_Det_behavioral is
    type State_Type is (sWait, s5c, s10c, s15c);
    signal current_state, next_state : State_Type;
begin

    STATE_MEMORY : process (Clock, Reset)
    begin
        if (Reset='0') then
            current_state <= sWait;
        elsif (Clock'event and Clock='1') then
            current_state <= next_state;
        end if;
    end process;

    NEXT_STATE_LOGIC : process (current_state, Nin, Din)
    begin
        case (current_state) is
            when sWait => if (Nin = '1' and Din = '0') then
                            next_state <= s5c;
                        elsif (Din = '1' and Nin = '0') then
                            next_state <= s10c;
                        else
                            next_state <= sWait;
                        end if;
            when s5c   => if (Nin = '1' and Din = '0') then
                            next_state <= s10c;
                        elsif (Din = '1' and Nin = '0') then
                            next_state <= s15c;
                        else
                            next_state <= s5c;
                        end if;
            when s10c  => if (Nin = '1' and Din = '0') then
                            next_state <= s15c;
                        elsif (Din = '1' and Nin = '0') then
                            next_state <= sWait;
                        else

```

```

        next_state <= s10c;
    end if;
    when s15c => if ((Nin = '1' and Din = '0') or
        (Din = '1' and Nin = '0') then
        next_state <= sWait;
    else
        next_state <= s15c;
    end if;
    others    => next_state <= sWait;
end case;
end process;


OUTPUT_LOGIC : process (current_state, Nin, Din)
begin
    case (current_state) is
        when s10c    => if (Din = '1' and Nin = '0') then
            Dispense = 1; Change = 0;
        else
            Dispense = 0; Change = 0;
        end if;
        when s15c    => if (Din = '1' and Nin = '0') then
            Dispense = 1; Change = 0;
        elsif (Nin = '1' and Din = '0') then
            Dispense = 1; Change = 1;
        else
            Dispense = 0; Change = 0;
        end if;
        others       => Dispense = 0; Change = 0;
    end case;
end process;

end architecture;

```

Задатак 9.4.1

Написати VHDL модел понашања за 16-битни бинарни бројач навише коришћењем једног процеса. Блок дијаграм за дефиницију ентитета је приказан на слици 9.6. У моделу декларисати да Count_Out буде типа unsigned и имплементирати интерну функционалност бројача са сигналом типа unsigned.

 

Слика. 9.6 Блок дијаграм за 16-битни бинарни бројач навише

Решење задатка 9.4.1

```

Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity Counter_16bit_Up is
    port (Clock, Reset : in std_logic;
          CNT          : out unsigned(15 downto 0));
end entity;

architecture Counter_16bit_Up_arch of Counter_16bit_Up is

    signal CNT_tmp : unsigned(15 downto 0);
begin

    COUNTER : process (Clock, Reset)
    begin
        if (Reset='0') then
            CNT_tmp <= "0000000000000000";
        elsif (Clock'event and Clock='1') then

```

```


        CNT_tmp <= CNT_tmp + 1;
    end if;
end process;

CNT <= CNT_tmp;
end architecture;

```

Задатак 9.4.3

Написати VHDL модел понашања за 16-битни бинарни бројач навише коришћењем једног процеса. Блок дијаграм за дефиницију ентитета је приказан на слици 9.6. У моделу декларисати да Count_Out буде типа std_logic_vector и имплементирати интерну функционалност бројача са сигналом типа integer.

 

Слика. 9.6 Блок дијаграм за 16-битни бинарни бројач навише

Решење задатка 9.4.3

```

Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
use IEEE.numeric_std_unsigned.all;

entity Counter_16bit_Up is
    port (Clock, Reset : in std_logic;
          CNT          : out std_logic_vector(15 downto 0));
end entity;

architecture Counter_16bit_Up_arch of Counter_16bit_Up is

    signal CNT_int : integer range 0 to 65535;
    begin


        COUNTER : process (Clock, Reset)
            begin
                if (Reset='0') then
                    CNT_int <= 0;
                elsif (Clock'event and Clock='1') then
                    if (CNT_int = 65535) then
                        CNT_int <= 0;
                    else
                        CNT_int <= CNT_int + 1;
                    end if;
                end if;
            end process;

            CNT <= std_logic_vector(to_unsigned(CNT_int,16));
        end architecture;

```

Задатак 9.5.3

Написати VHDL модел за 32-битни синхрони регистар. Блок дијаграм за дефиницију ентитета је приказан на слици 9.10. Регистар има улаз за дозволу синхронизације (EN). Регистар треба моделовати коришћењем једног процеса.

 

Слика. 9.6 Блок дијаграм за 32-битни регистар

Решење задатка 9.5.3

\bar{R}	Clk	EN	Reg_Out	
0	X	X	x"00"	Reset
1	X	0	Last Reg_Out	Disabled (ignore clock)
1	0	1	Last Reg_Out	Store
1	1	1	Last Reg_Out	Store
1	1	1	Reg_In	Update

```

Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity reg is
    port (Clock, Reset, EN : in std_logic;
          Data_In  : in std_logic_vector(31 downto 0);
          Data_Out : out std_logic_vector(31 downto 0);
    end entity;

    architecture reg_arch of reg is
    begin


        Reg_Proc : process (Clock, Reset)
        begin
            if (Reset='0') then
                Data_Out <= x"00";
            elsif (Clock'event and Clock='1') then
                if (EN = '1') then
                    Data_Out <= Data_In;
                end if;
            end if;
        end process;

    end architecture;

```

Задатак 9.5.4


Написати VHDL модел за 8-степен 16-битни померачки регистар. Блок дијаграм за дефиницију ентитета је приказан на слици 9.11. Сваки степен померачког регистра има свој излаз (A, B, C, D, E, F, G и H). Користити std_logic и std_logic_vector за све портове.

 

Слика. 9.6 Блок дијаграм за 16-битни померачки регистар

Решење задатка 9.5.3

 Example: RTL Model of a 4-Stage, 8-Bit Shift Register in VHDL



```

Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Shift_Register is
    port (Clock, Reset      : in std_logic;
          Din               : in std_logic_vector(15 downto 0);
          A, B, C, D, E, F, G, H : out std_logic_vector(15 downto 0);
    end entity;

architecture Shift_Register_arch of Shift_Register is
    signal DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH: std_logic_vector(15 downto 0);
    begin

        Reg_Proc : process (Clock, Reset)
            begin
                if (Reset='0') then
                    DA <= x"00"; DB <= x"00"; DC <= x"00"; DD <= x"00";
                    DE <= x"00"; DF <= x"00"; DG <= x"00"; DH <= x"00";
                elsif (Clock'event and Clock='1') then
                    DA <= Din; DB <= DA; DC <= DB; DD <= DC;
                    DE <= DD; DF <= DE; DG <= DF; DH <= DG;
                end if;
            end process;
            A <= DA; B <= DB; C <= DC; D <= DD; E <= DE; F <= DF; G <= DG; H <= DH;
        end architecture;

```